



山东大学
SHANDONG UNIVERSITY

计算机组成原理课程设计报告

题目：基于微程序实现及硬布线

实现的简单模型机设计

学院：泰山学堂

专业：计算机取向

学号：201605130116

姓名：杜洪超

目录

1	课程设计目的与要求	1
1.1	设计目的	1
1.2	设计要求	1
2	课程设计环境	1
2.1	硬件环境	1
2.2	软件环境	2
3	课程设计具体内容	2
3.1	模型机设计步骤	2
3.2	确定指令系统	2
3.3	确定总体结构	3
3.4	其它部件逻辑设计	4
3.5	根据控制方式确定总体电路	11
4	编写程序并调试	17
5	课程设计总结	19
5.1	问题和解决的方法	19
5.2	收获与体会	20
6	附录	20
6.1	指令集	20
6.2	微程序	21
6.3	控制信号生成电路	28

1 课程设计目的与要求

1.1 设计目的

通过该课程设计的学习，总结计算机组成原理课程的学习内容，运用计算机原理知识，设计一台模型机，从而巩固课堂知识、深化学习内容、完成教学大纲要求，学好这门专业基础课。

1.2 设计要求

学生独立设计指令集，利用所学知识设计出具有一定特色的模型机。课程设计分为两个阶段：第一阶段为微程序实现的模型机内核，第二阶段为硬布线实现的模型及内核，最终达到对计算机的总体设计、基本构成、基本原理有一个清楚的认识并能建立一个清晰的整机概念，从而扎实地掌握一种数字系统的设计方法。

2 课程设计环境

2.1 硬件环境

课程设计整体基于 JYS 开放式计算机组成原理与结构实验系统开发箱，使用现场可编程逻辑阵列（FPGA），通过 EDA 设计技术，设计和下载电路实现数字逻辑实验电路。具体硬件配置如下：

- 1) FPGA 电路：超大规模集成电路 FPGA 芯片 EP2C8Q208C8
- 2) 时钟：多频率连续时钟发生器和单脉冲信号发生器
- 3) RAM 存储器：静态的 256×8 位的 RAM，用于存放指令和数据
- 4) ROM 存储器：用于存放系统的微程序，微指令 24bit 长，共 256×24 位
- 5) 发光二极管指示灯及开关：4 组 70 只发光二极管和 24 只拨动开关，其中 L23~L0 用于显示微指令，其余二极管和全部开关可供用户使用
- 6) 复位信号输入：单片机复位和 CPU 复位

2.2 软件环境

本课程设计使用计算机 CPU 为 Intel(R)Core(TM)i7-600 CPU@3.40GHz，操作系统为 Windows 8，具体开发环境如下：

1) Quartus II

Altera 公司的 Quartus II 软件提供了可编程片上系统（SOPC）设计的一个综合开发环境，是进行 SOPC 设计的基础，包括系统级设计、嵌入式软件开发、可编程逻辑器件设计、综合、布局和布线、验证和仿真等。

2) 计算机组成原理与系统结构.exe

负责与硬件实验平台电路调试、RAM 及 ROM 写入等。

3 课程设计具体内容

3.1 模型机设计步骤

- 1) 拟定指令系统
- 2) 确定总体结构
- 3) 逻辑设计
- 4) 确定控制方式
- 5) 编制指令流程（微指令）/节拍发生器的设计（硬布线）
- 6) 编制微程序（微指令）/时序控制信号形成部件的设计（硬布线）
- 7) 调试

3.2 确定指令系统

指令系统将涉及到指令字长、指令格式、指令类型、指令编码、寻址方式，具体内容见附录。

1) 指令字长

ROM 容量为 256×8 位，故指令字长为 8 位

2) 指令格式

指令格式包括单字长指令和双字长指令，在双字长格式中，第二字节定义为操作数或操作数地址；

3) 指令类型

指令分为单操作数指令、双操作数指令和无操作数指令，整体设计为 Load/Store 型指令集，即访存行为只通过 Load 指令和 Store 指令完成。采用不定操作码位长设计，非 Load/Store 指令操作码为 6 位，Load 和 Store 指令操作码为 4 位。6 位操作码指令包括算术运算加法、减法、乘法，逻辑运算与、或、非和异或，寄存器间赋值 MOV0、MOV1，寄存器跳转 B0，立即数跳转 B1 以及停机指令。

4) 指令编码


6 位操作码指令因为不涉及访存操作，指令较短，故不包括停机指令在内的 11 条指令顺序编码在 ROM 地址空间的 00 区域；Load 和 Store 指令分别编码在 0100 和 0101 区域，停机指令在指令集最后。

5) 寻址方式

寻址方式只在 Load/Store 指令中体现，每条指令分别实现的 8 种不同的数据流动方式；因为设计中包括两个寄存器 R0,R1,分别占用 4 种方式，包括两种寄存器寻址，立即数寻址，间接寻址。

3.3 确定总体结构

1) 总体结构图

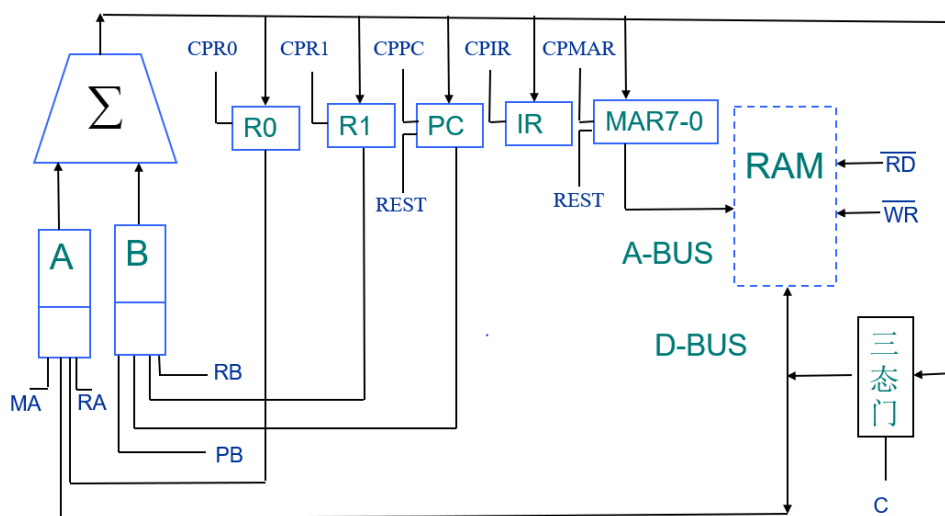

R0,R1 为 8 位通用寄存器，IR 为 8 位指令寄存器，PC 为 8 位程序计数器，MAR 为 8 位地址寄存器；A、B 为两个选择器，分别通过 MA、RA 和 PB、RB 来控制是从寄存器还是 PC 和 RAM 中获取数据；选择器将数据传给 ALU，负责执行运算。

2) 数据通路

a) 取指

$$RAM \xrightarrow{MA} \text{选择器 A} \xrightarrow{A \text{ 直传}} \Sigma \rightarrow BUS \xrightarrow{CPIR} IR$$

b) 取指令地址

$$PC \xrightarrow{PB} \text{选择器 B} \xrightarrow{B \text{ 直传}} \Sigma \rightarrow BUS \xrightarrow{CPMAR} IR$$

c) PC+1

$$PC \xrightarrow{PB} \text{选择器 B} \xrightarrow{A+B+1(A=0)} \Sigma \rightarrow BUS \xrightarrow{CPPC} IR$$

d) RAM 到寄存器(R0)

$$RMA \xrightarrow{MA} \text{选择器 A} \xrightarrow{A \text{ 直传}} \Sigma \rightarrow BUS \xrightarrow{CPR0} R0$$

e) R0 与 R1 运算结果到 R0

$$R0 \xrightarrow{RA} \text{选择器 A} \xrightarrow{\text{运算}} \Sigma \rightarrow BUS \xrightarrow{CPR0} R0$$

$$R1 \xrightarrow{RB} \text{选择器 B} \xrightarrow{\text{运算}} \Sigma \rightarrow BUS \xrightarrow{CPR0} R0$$

f) 寄存器到 RAM(R0)

$$R0 \xrightarrow{RB} \text{选择器 B} \xrightarrow{B \text{ 直传}} \Sigma \rightarrow BUS \xrightarrow{C/WR} RAM$$

3.4 其它部件逻辑设计


1) ALU 设计

ALU 为算术逻辑单元，所有进行运算的部件的输出通过选择器连接在一起，以有效信号控制具体进行的运算。本次实验使用的指令集只包括加法器和乘法器两部分，可通过二选一选择器和 EN0、EN1 两个控制信号来实现 ALU 的功能。具体电路中采用了三选一选择器，扩展了一个移位寄存器，只是并未在指令中体现。


a) ALU 整体电路

包括 8 位加法器，4 位乘法器和一个 8 位移位寄存器，通过三个控制信号

EN0、EN1、EN2 和三选一选择器控制具体执行的运算

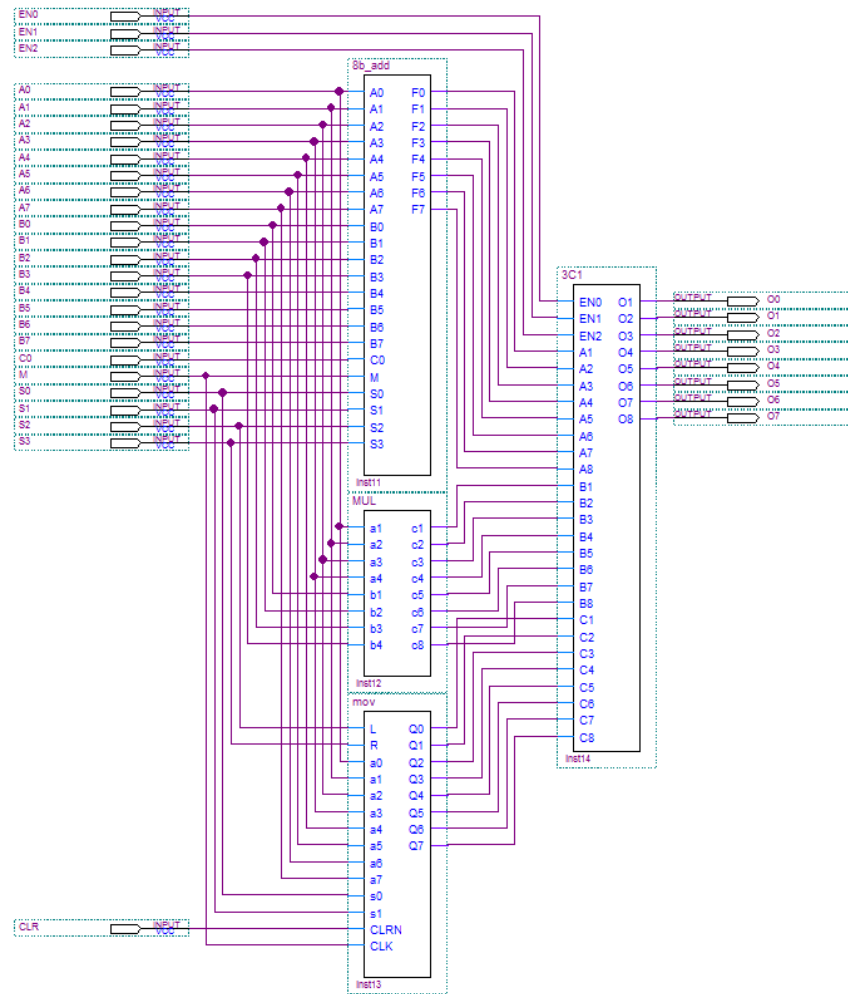

b) 8 位加法器电路，通过两片 74181 芯片连接形成

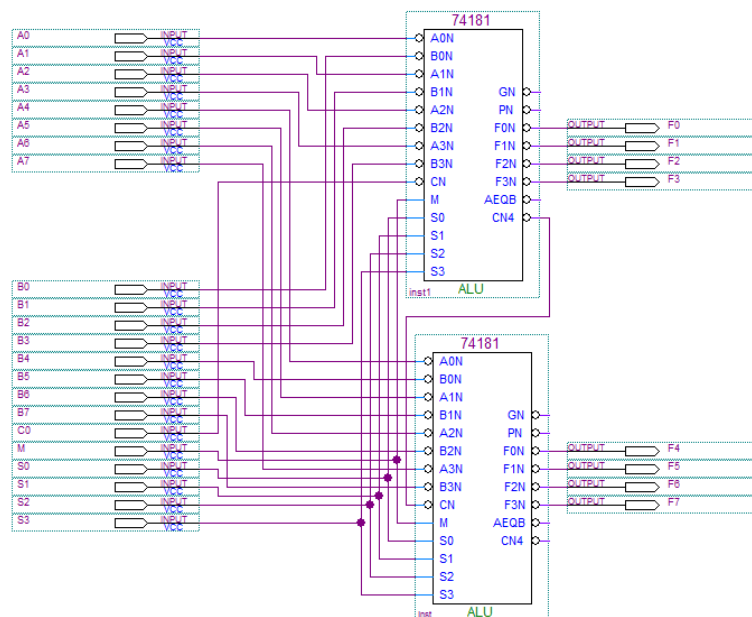


通过 M,CN 和 S0、S1、S2、S3 来控制运算，具体对应关系见下表

方式	M=1 逻辑运算	M=0 算术运算	
	逻辑运算	CN=1 (无进位)	CN=0 (有进位)
S3 S2 S1 S0			
0 0 0 0	$F=A$	$F=A$	$F=A$ 加 1
0 0 0 1	$F=A+B$	$F=A+B$	$F=(A+B)$ 加 1
0 0 1 0	$F=A \wedge B$	$F=A+B$	$F=(A+B)$ 加 1
0 0 1 1	$F=0$	$F=$ 负 1	$F=0$
0 1 0 0	$F=A \vee B$	$F=A$ 加 A/B	$F=A$ 加 A/B 加 1
0 1 0 1	$F=B$	$F=(A+B)$ 加 A/B	$F=(A+B)$ 加 A/B 加 1
0 1 1 0	$F=A \oplus B$	$F=A$ 减 B 减 1	$F=A$ 减 B
0 1 1 1	$F=A/B$	$F=A$ ($/B$) 减 1	$F=A$ ($/B$)
1 0 0 0	$F=A+B$	$F=A$ 加 AB	$F=A$ 加 AB 加 1
1 0 0 1	$F=A \oplus B$	$F=A$ 加 B	$F=A$ 加 B 加 1
1 0 1 0	$F=B$	$F=(A/B)$ 加 AB	$F=(A/B)$ 加 AB 加 1
1 0 1 1	$F=AB$	$F=AB$ 减 1	$F=AB$
1 1 0 0	$F=1$	$F=A$ 加 A	$F=A$ 加 A 加 1
1 1 0 1	$F=A+B$	$F=(A+B)$ 加 A	$F=(A+B)$ 加 A 加 1
1 1 1 0	$F=A+B$	$F=(A/B)$ 加 A	$F=(A/B)$ 加 A 加 1
1 1 1 1	$F=A$	$F=A$ 减 1	$F=A$

(上表中的 “/” 表示求反)

c) 4 位乘法器电路，通过 74285 和 74284 连接形成

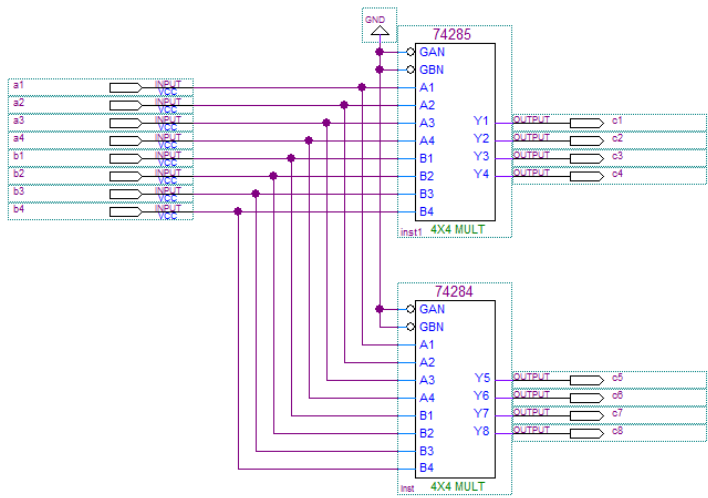

2) μ PC 设计


采用两片 74161 连接起来实现 8 位计数器作为 μ PC

CLR: 清零端，低电平有效；CLR=0 时，Q7Q6Q5Q4Q3Q2Q1Q0=00000000；

LOAD: 置数端，低电平有效；LOAD=0 时，在 CLK 的上升沿，


Q7Q6Q5Q4Q3Q2Q1Q0=D7D6D5D4D3D2D1D0；当 CLR=1，LOAD=1，ET=1，EP=1

时，对 CLK 进行增 1 计数。

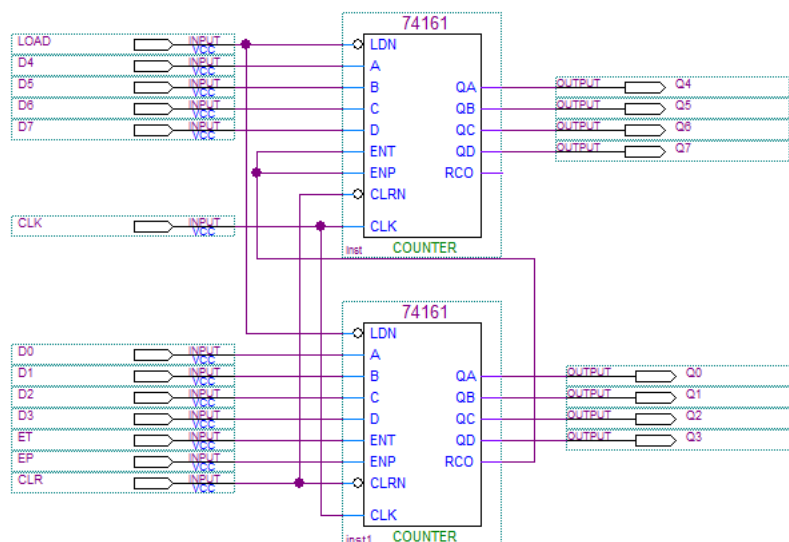

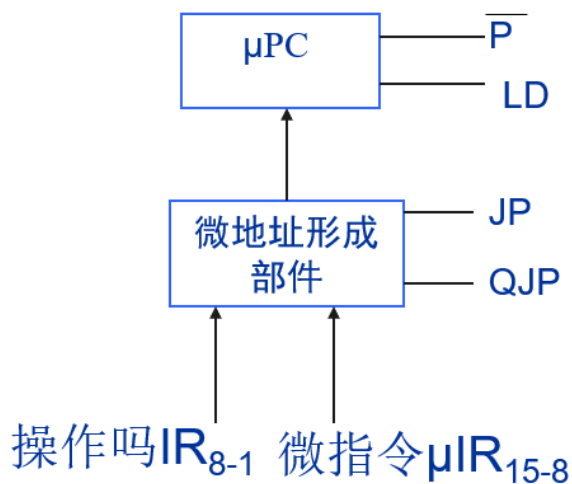3) 后继地址形成电路

后继地址形成电路负责形成微程序控制中下一条微指令的地址，实现了三种方式，分别为顺序执行、JP 无条件转移和 QJP 按操作码转移，结构框图如下




当 $LD=1$ 时，微程序计数 μPC 执行加 1 操作。

当 $LD=0$ 时且 $JP=1$ 时，无条件转移，有微指令的中八位提供转移地址。

当 $LD=0$ 时且 $QJP=1$ 时，按操作码转移。

具体电路：

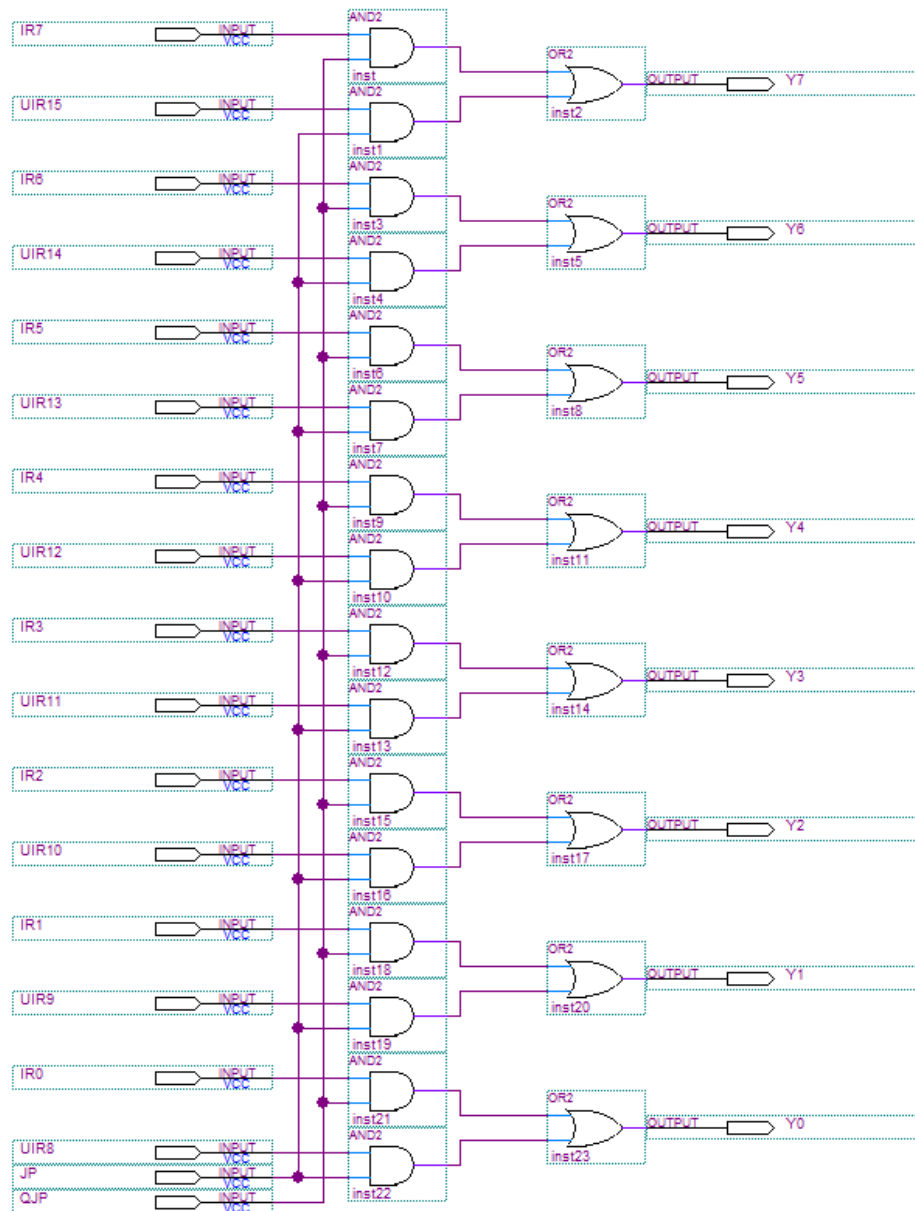


4) 译码器


ROM 字长为 24 位，故一条微指令长度为 24 位，为了节约指令位数，对互斥的信号使用译码器形成。根据信号数目不同采用了 3-8 和 2-4 两种译码器

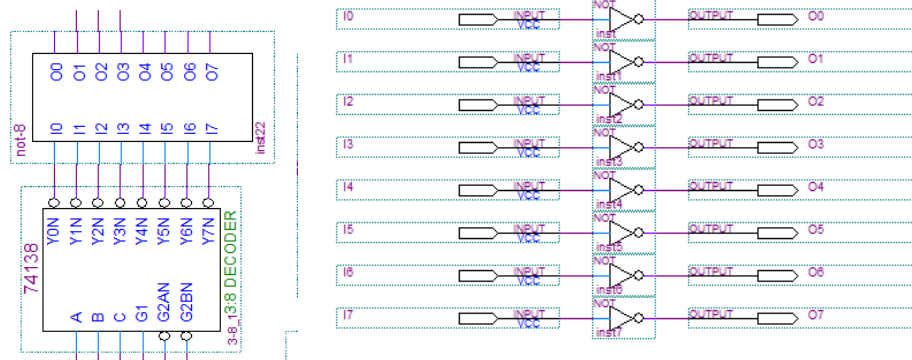a) 3-8 译码器

使用 74138 实现，因为输出信号低电平后效，故添加了一个 8 位 NOT 门电路。




b) 2-4 译码器

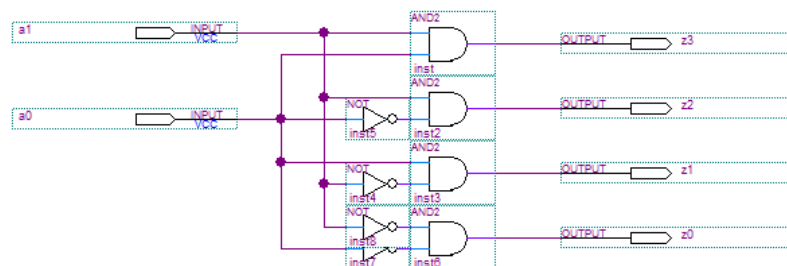


5) 选择器

根据需求不同选择器有二选一和三选一两种


a) 二选一

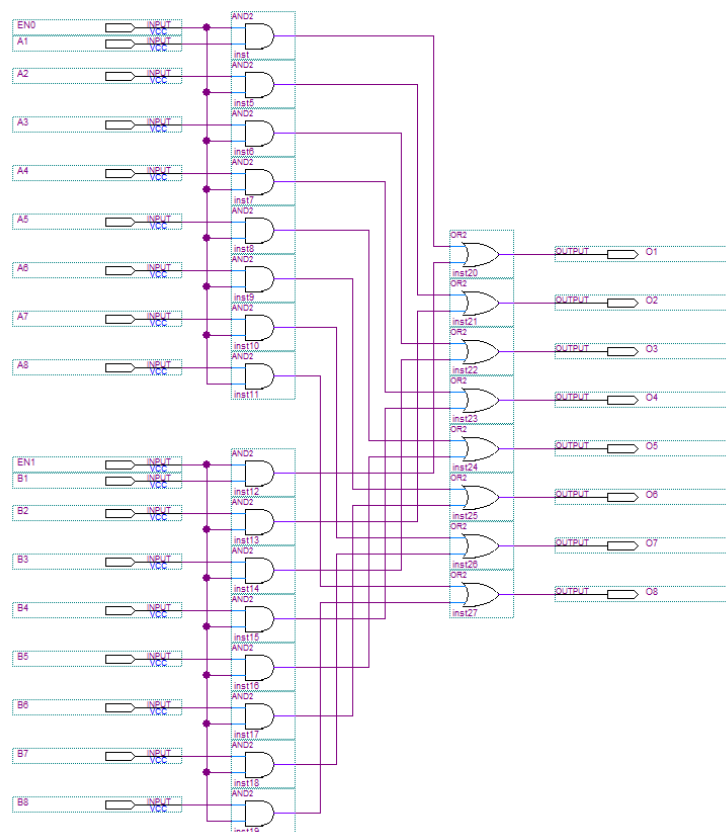

b) 三选一

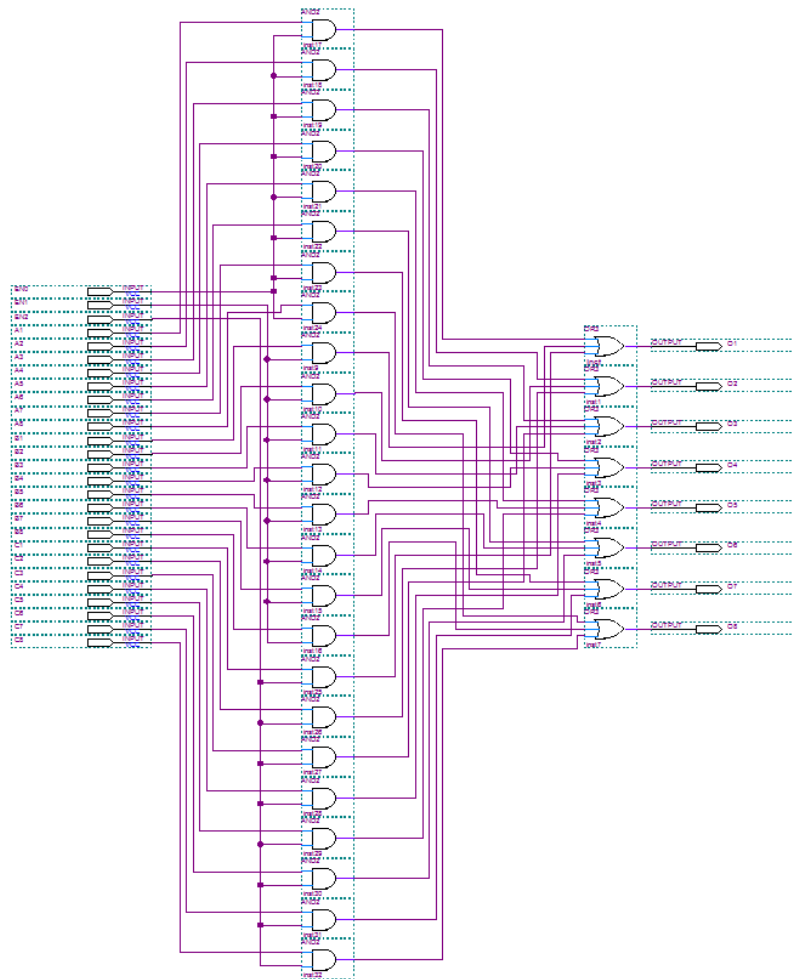


6) 三态门，用于 RAM 读写控制

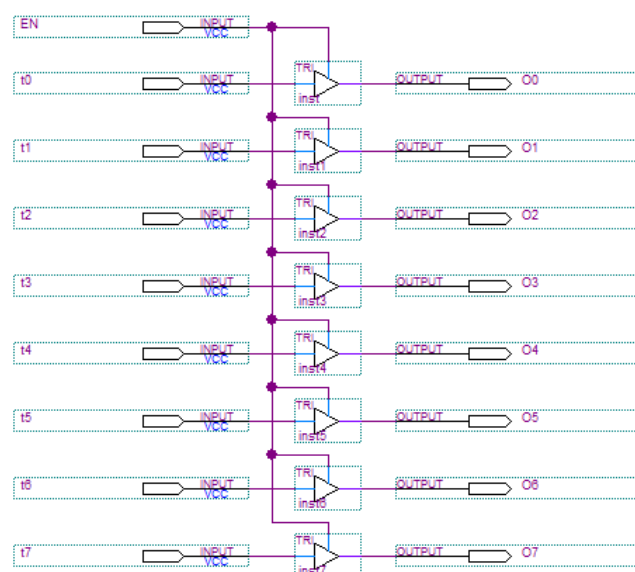

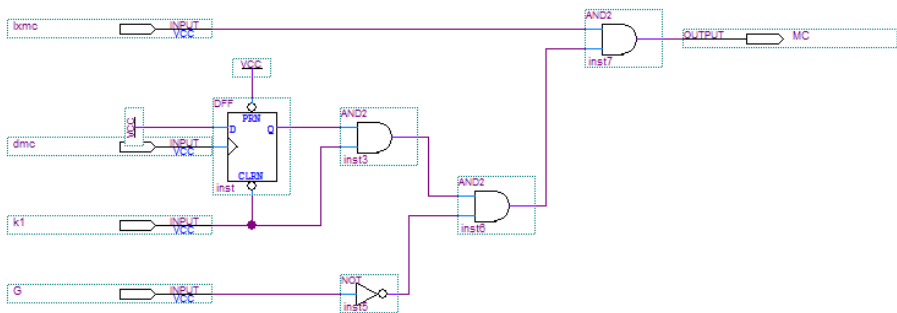7) 启停电路设计


电路使用连续脉冲，设置如下启停电路，其中 K1 为连续脉冲控制开关，G 为停机信号，K1 为 1，摁下单脉冲启动连续脉冲；停机信号 G=1 停止。




3.5 根据控制方式确定总体电路

3.5.1 微程序控制

1) 微程序的执行方式采用增量、垂直方式,维微程序控制器结构图如下：

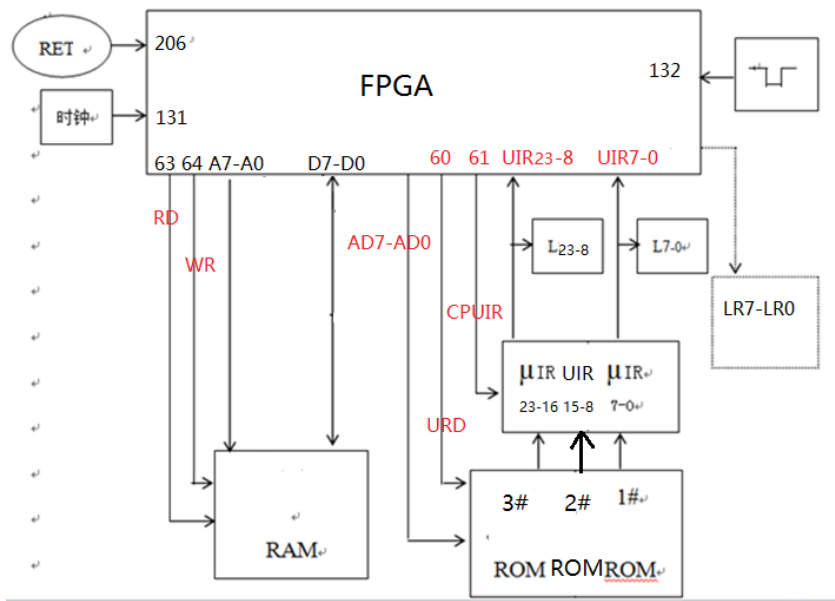

2) 微程序控制时序

 

P 脉冲的低电平用做控制存储器读命令 μRD ;

P 脉冲的上升边沿将读出的微指令送 μIR ;

脉冲的上升边沿将形成的后继地址送微程序计数器 μPC , 同时将运算结果(总线的数据)送指定的寄存器。

3) 微指令格式

微指令字长 24 位即 $\mu IR_{23} \sim \mu IR_0$ 具体微程序见附录。

a) 微指令字段定义

- ALU 控制: $\mu IR_{21} \cdot \mu IR_{20} \mu IR_{19} \cdot \mu IR_{18} \mu IR_{17} \cdot \mu IR_{16}$

M	S3	S2	S1	S0	C0
---	----	----	----	----	----

- 三态门控制: μIR_6

0	高阻态 使 C=0
---	-----------

1	三态门使能 使 C=1
---	-------------

- 停机控制: μIR_3

0	G=0, 运行
---	---------

1	G=1, 停机
---	---------

- A 选择器控制: $\mu IR_{15} \cdot \mu IR_{14}$

0	0	备用
---	---	----

0	1	RA
---	---	----

1	0	MA
---	---	----

1	1	备用
---	---	----

- B 选择器控制: $\mu IR_{13} \cdot \mu IR_{12}$

0	0	备用
---	---	----

0	1	PB
---	---	----

1	0	RB
---	---	----

1	1	备用
---	---	----

- 输出分配: $\mu IR_{11} \cdot \mu IR_{10} \cdot \mu IR_9$

0	0	0	备用
---	---	---	----

0	0	1	CPR ₀
---	---	---	------------------

0	1	0	CPR ₁
---	---	---	------------------

0	1	1	CPPC
---	---	---	------

1	0	0	CPIR
1	0	1	CPMAR
1	1	0	备用
0	1	1	备用

● 存储器读写控制: $\mu IR_5 \cdot \mu IR_4$

1	0	RD
0	1	WR

● 后继微地址形成方式


$\mu IR_2 \cdot \mu IR_1 \cdot \mu IR_0$

0	0	0	备用
0	0	1	$\mu PC+1$ 顺序执行
0	1	0	JP 无条件转移, 地址由 IR_{15-8} 提供
0	1	1	QJP 高四位按操作码转移, 低 4 位为 0
1	0	0	YJP 给定高 4 位低 4 位按源寻址方式转移
1	0	1	MJP 给定高 4 位低 4 位按目寻址方式转移
1	1	0	备用
1	1	1	备用


● ALU 选择信号

μIR_{24} 位中 μIR_{22} 、 μIR_{23} 、 μIR_7 和 μIR_8 可用于生成 ALU 选择信号, 最多可扩展 16 种运算部件, 本次实验中使用后两位, 经过 2-4 译码器译出, 其中 μIR_7 和 μIR_8 初全为 0 则为加法器有效, 01 为乘法器有效, 10 为移位寄存器有效

a) 微命令形成逻辑电路

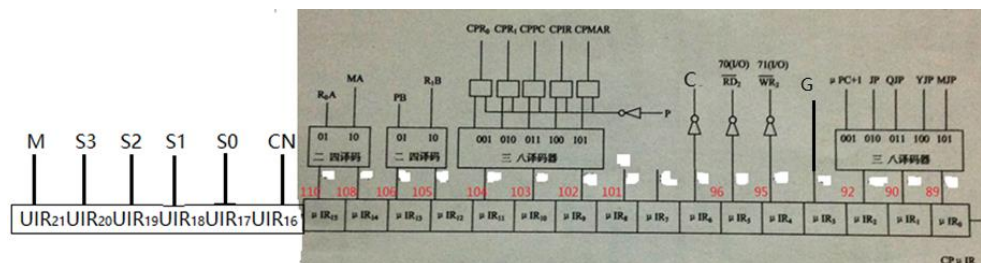


4) 整体电路图

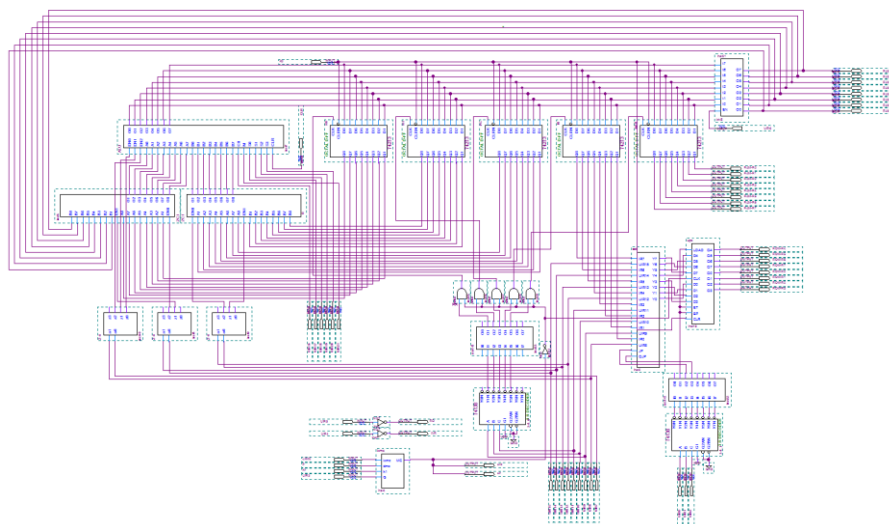


3.5.2 硬布线控制


1) 硬布线逻辑电路控制器结构图

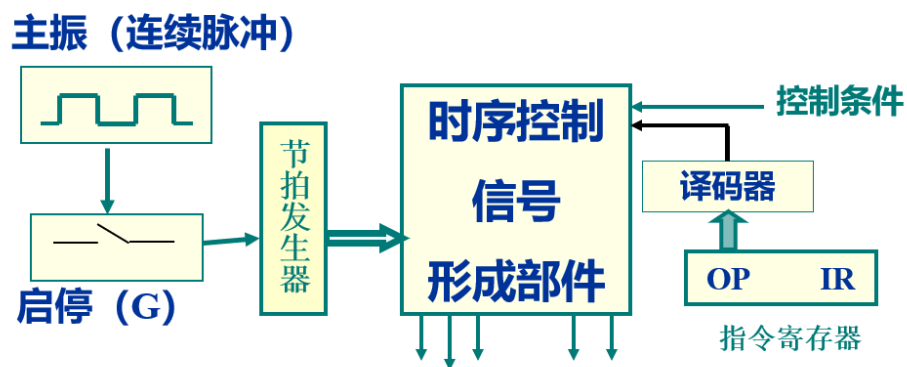

2) 操作码 OP 译码器设计

利用指令的操作码，得出逻辑表达式，利用与门、非门设计电路。

 


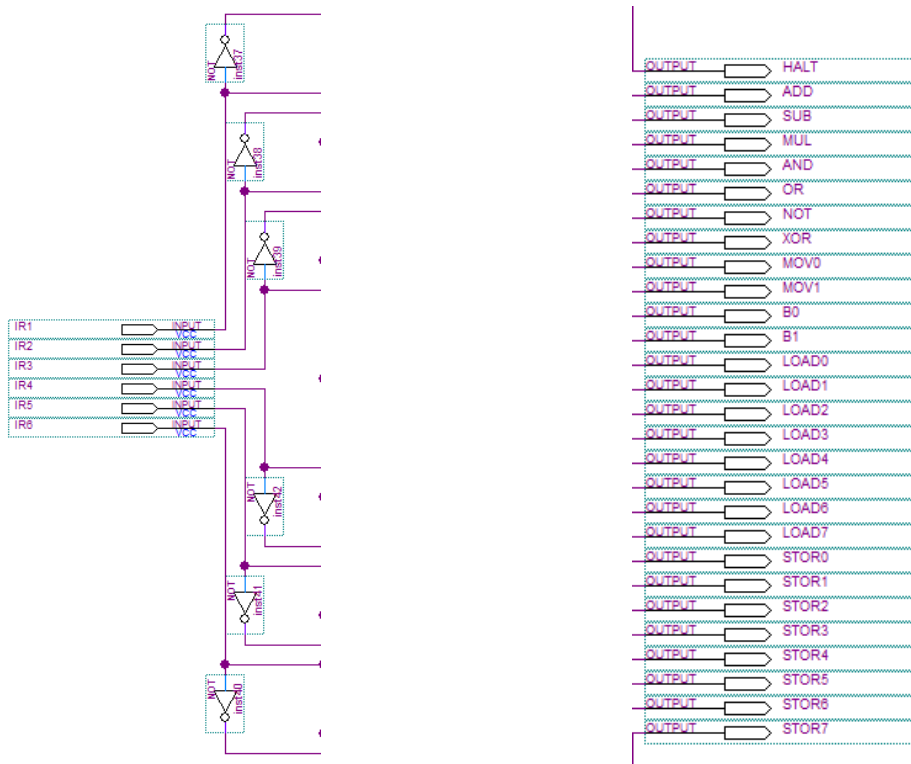

3) 时序与节拍发生器的设计


a) 根据指令执行流程，设计时序为：分取指周期和执行周期，每个周期为 4

节拍，波形图如下：

 


W1 高电平时是取指周期的 4 节拍，W2 高电平时是执行周期的 4 节拍。


b) 节拍发生器实现电路框图如下：

 


c) 模 4 增 1 计数器

 


d) 整体电路

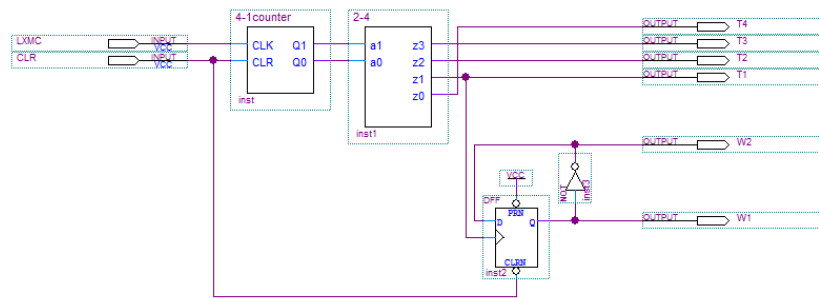

 - 4) 根据指令流程和数据通路，写出控制信号的逻辑表达式，利用基本的与或非门实现控制信号，具体部件电路见附录。



5) 整体电路图

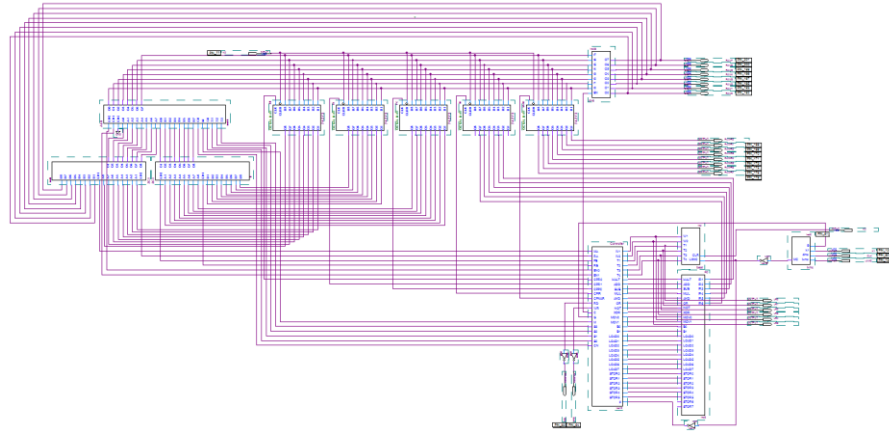

4 编写程序并调试

对于本实验设计的指令集，设计程序使其包含所有指令，并将计算结果和寄存器内容存入 RAM，通过 RAM 中的内容测试指令集和电路。程序如下：

LOAD R0 #0A	0100 1000	00001010	48 0A
LOAD R1 #09	0100 1010	00001001	4A 09
STOR #F0 R0	0101 1000	11110000	58 F0
STOR #F1 R1	0101 1010	11110001	5A F1
B	0011 0000		30
LOAD #F0 R0	0100 1100	11110000	4C F0
LOAD #F1 R1	0100 1110	11110001	4E F1
ADD	0000 0100		04
STOR #F2 R0	0101 1100	11110010	58 F2
LOAD #F0 R0	0100 1100	11110000	4C F0
LOAD #F1 R1	0100 1110	11110001	4E F1
SUB	0000 1000		08
STOR #F3 R0	0101 1100	11110011	58 F3

LOAD #F0 R0	0100 1100	11110000	4C F0
LOAD #F1 R1	0100 1110	11110001	4E F1
MUL	0000 1100		0C
STOR #F4 R0	0101 1100	11110010	58 F4

LOAD #F0 R0	0100 1100	11110000	4C F0
LOAD #F1 R1	0100 1110	11110001	4E F1
AND	0000 0100		10
STOR #F5 R0	0101 1100	11110010	58 F5

LOAD #F0 R0	0100 1100	11110000	4C F0
LOAD #F1 R1	0100 1110	11110001	4E F1
OR	0000 0100		14
STOR #F6 R0	0101 1100	11110010	58 F6

LOAD #F0 R0	0100 1100	11110000	4C F0
NOT	0000 0100		18
STOR #F7 R0	0101 1100	11110010	58 F7

LOAD #F0 R0	0100 1100	11110000	4C F0
LOAD #F1 R1	0100 1110	11110001	4E F1
XOR	0000 0100		1C
STOR #F8 R0	0101 1100	11110010	58 F8

LOAD R0 #50	0100 1000	00111001	48 50	50 00 51 00
MOV1 R1=R0	0010 0100		24	50 50 51 00
LOAD R0 RAM[R1]	0100 0100		44	51 50 51 00
STOR R1 RAM[R0]	0101 0010		52	51 50 51 50
STOR R0 52	0101 1000		58 52	
STOR R1 53	0101 1010		5A 53	

HALT

0110 0000

60

如程序所示，最终实验结果存入从 F0~F8 以及 50~53RAM 单元内，运算所使用的两个操作数分别为 10 进制数 10 和 9，存在 F0 和 F8 单元，F3 到 F8 依次为加、减、乘、AND、OR、NOT、XOR，如图所示：

50	51
51	00
52	00
53	00
54	00

50	51
51	50
52	51
53	50
54	00

F0	00
F1	00
F2	00
F3	00
F4	00
F5	00
F6	00
F7	00
F8	00
F9	00
FA	00
FB	00
FC	00
FD	00
FE	00
FF	00

F0	0A
F1	09
F2	13
F3	01
F4	5A
F5	08
F6	0B
F7	F5
F8	03
F9	00
FA	00
FB	00
FC	00
FD	00
FE	00
FF	00

5 课程设计总结

5.1 问题和解决的方法

1) 指令集设计问题

因为硬件 ROM 容量限制，无法对所有指令实现多种寻址方式，因此设计

Load/Store 型指令集，但仍存在地址空间不足的问题，因此采用软件跳转的方式，将 Load 和 Store 指令的每一段独立的微程序的原位置处设置一条跳转微指令，跳到 ROM 中实际存放微程序的地方；但根据跳转地址的不同，无条件跳转方式有可能会被解析成其它微指令执行，从而导致最终结果错误，因此要合理设计跳转地址，如选择合适的地址从而生成保留的无效信号，从而消除此类影响；对于没有寻址方式的指令，设计为 6 位操作码，从而进一步节省了地址空间；

- 2) 硬布线中因为指令和控制信号较多，连线十分复杂，采用了独立的模块化方式，对每一个信号单独建立一个模块，最后再把所有模块连接在一起，尽可能地减少了错误的可能；
- 3) 在测试过程中，经常出现 RAM 内容被修改的问题，经过多方面调试，发现有可能是 RAM 读写信号接错、接反，脉冲信号上升及下降沿接反等等原因，经过修改后修复；但也存在试验台过热或损坏等其它原因，更换试验台可解决。

5.2 收获与体会

通过这次课程设计，总结了计算机组成原理课程的学习内容，把所学的知识与实践结合起来；加深了对计算机组成的理解，巩固了课堂知识；通过对简单模型机的设计，更深刻的掌握了微程序和硬布线两种实现 CPU 控制的方式，并更好地理解它们之间的差别；同时，此次实验还考验了我们的细心和耐心，以及发现问题解决问题的能力，提高了我们调错的能力和意识，为今后的学习生活留下了宝贵的经验。

6 附录

6.1 指令集

指令	编码	入口地址	操作
ADD	00000100	04	$R0=R0+R1$
SUB	00001000	08	$R0=R0-R1$
MUL	00001100	0C	$R0=R0*R1$
AND	00010000	10	$R0=R0\&R1$

OR	00010100	14	R0=R0 R1
NOT	00011000	18	R0=! R0
XOR	00011100	1C	R0=R0 ^ R1
MOV0	00100000	20	R0=R1
MOV1	00100100	24	R1=R0
B0	00110000	30	PC=R0
B1	00110100	34	PC=*(PC+1)
LOAD0	01000000	40	R0=RAM(R0)
LOAD1	01000010	42	R1=RAM(R0)
LOAD2	01000100	44	R0=RAM(R1)
LOAD3	01000110	46	R1=RAM(R1)
LOAD4	01001000	48	R0=#X
LOAD5	01001010	4A	R1=#X
LOAD6	01001100	4C	R0=RAM(#X)
LOAD7	01001110	4E	R1=RAM(#X)
STOR0	01010000	50	RAM(R0)=R0
STOR1	01010010	52	RAM(R0)=R1
STOR2	01010100	54	RAM(R1)=R0
STOR3	01010110	56	RAM(R1)=R1
STOR4	01011000	58	RAM(#X)=R0
STOR5	01011010	5A	RAM(#X)=R1
STOR6	01011100	5C	RAM(RAM(#X))=R0
STOR7	01011110	5E	RAM(RAM(#X))=R1
HALT	01100000	60	G=1

6.2 微程序

00H:

RAM(MAR)->IR 3E8821

PC+1->PC //取指周期 121601

	QJP	000003
04H:		
	R0+R1->R0	136201
	PC->MAR	341A01
	JP //ADD	000002
08H:		
	R0-R1->R0	0C6201
	PC->MAR	341A01
	JP //SUB	000002
0CH:		
	R0 mul R1->R0	016281
	PC->MAR	341A01
	JP //MUL	000002
10H:		
	R0 and R1->R0	366201
	PC->MAR	341A01
	JP //AND	000002
14H:		
	R0 or R1->R0	3C6201 341A01 000002
	PC->MAR	
	JP //OR	
18H:		
	! R0->R0	204201 341A01 000002
	PC->MAR	
	JP //NOT	
1CH:		
	R0 xor R1->R0	
	PC->MAR	
	JP //XOR	2C6201 341A01 000002
20H:		

```

R0=R1
PC->MAR
JP      //MOV0      346201 341A01 000002
24H:
R1=R0
PC->MAR
JP      //MOV1      3E6401 341A01 000002
28H:
R0=R0
R0=R0/2
PC->MAR
JP      //ROR       264301 240301 341A01 000002
2CH:
R0=R0
R0=R0*2
PC->MAR
JP      //LOR       264301 220301 341A01 000002
30H:
R0->PC
PC->MAR
JP      //B0        3E6601 341A01 000002
34H:
PC->MAR
PC+1->PC
RAM(MAR)->PC
PC->MAR
JP      //B1        341A01 121601 3E8621 341A01 000002
40H:
JP RAM(R0)->R0      00A002 000000
42H:

```

	JP RAM(R0)->R1	00A402 000000
44H:		
	JP RAM(R1)->R0	00A802 000000
46H:		
	JP RAM(R1)->R1	00AC02 000000
48H:		
	JP #X->R0	00B002 000000
4AH:		
	JP #X->R1	00B802 000000
4CH:		
	JP RAM(#X)->R0	00C002 000000
4EH:		
	JP RAM(#X)->R1	00C802 000000
50H:		
	JP R0->RAM(R0)	00D002 000000
52H:		
	JP R1->RAM(R0)	00D402 000000
54H:		
	JP R0->RAM(R1)	00D802 000000
56H:		
	JP R1->RAM(R1)	00DC02 000000
58H:		
	JP R0->RAM(#X)	00E002 000000
5AH:		
	JP R1->RAM(#X)	00E802 000000
5CH:		
	JP R0->RAM(RAM(#X))	00F002 000000
5EH:		
	JP R1->RAM(RAM(#X))	00F802 000000
60H:		

G=1

000008

A0H: RAM(R0)->R0: 3E4A01 3E8221 341A01 000002

R0->MAR

RAM(MAR)->R0

PC->MAR

JP

A4H: RAM(R0)->R1: 3E4A01 3E8421 341A01 000002

R0->MAR

RAM(MAR)->R1

PC->MAR

JP

A8H: RAM(R1)->R0: 3E2A01 3E8221 341A01 000002

R1->MAR

RAM(MAR)->R0

PC->MAR

JP

ACH: RAM(R1)->R1: 3E2A01 3E8421 341A01 000002

R1->MAR

RAM(MAR)->R1

PC->MAR

JP

B0H: #X->R0: 341A01 121601 3E8221 341A01 000002

PC->MAR

PC+1->PC

RAM(MAR)->R0

PC->MAR

JP

B8H: #X->R1: 341A01 121601 3E8421 341A01 000002

PC->MAR

```

PC+1->PC
RAM(MAR)->R1
PC->MAR
JP
C0H:  RAM(RAM[#X])->R0:    341A01 121601 3E8A21 3E8221 341A01 000002
PC->MAR
PC+1->PC
RAM(MAR)->MAR
RAM(MAR)->R0
PC->MAR
JP
C8H:  RAM(RAM[#X])->R1:    341A01 121601 3E8A21 3E8421 341A01 000002
PC->MAR
PC+1->PC
RAM(MAR)->MAR
RAM(MAR)->R1
PC->MAR
JP
D0H:  R0->RAM(R0):         3E4A01 3E4051 341A01 000002
R0->MAR
R0->RAM(MAR)
PC->MAR
JP
D4H:  R1->RAM(R0):         3E4A01 342051 341A01 000002
R0->MAR
R1->RAM(MAR)
PC->MAR
JP
D8H:  R0->RAM(R1):         342A01 3E4051 341A01 000002
R1->MAR

```

R0->RAM(MAR)
PC->MAR
JP
DCH: R1->RAM(R1): 342A01 342051 341A01 000002
R1->MAR
R1->RAM(MAR)
PC->MAR
JP
EOH: R0->RAM(#X): 341A01 121601 3E8A21 3E4051 341A01 000002
PC->MAR
PC+1->PC
RAM(MAR)->MAR
R0->RAM(MAR)
PC->MAR
JP
E8H: R1->RAM(#X): 341A01 121601 3E8A21 342051 341A01 000002
PC->MAR
PC+1->PC
RAM(MAR)->MAR
R1->RAM(MAR)
PC->MAR
JP
FOH: R0->RAM(RAM[#X]): 341A01 121601 3E8A21 3E8A21 3E4051 341A01 000002
PC->MAR
PC+1->PC
RAM(MAR)->MAR
RAM(MAR)->MAR
R0->RAM(MAR)
PC->MAR
JP

```
F8H:  R1->RAM(RAM[#X]): 341A01 121601 3E8A21 348A21 342051 341A01 000002
```

PC->MAR

PC+1->PC

RAM(MAR)→MAR

RAM(MAR)->MAR

R1->RAM(MAR)

PC->MAR

JP

6.3 控制信号生成电路

